

# Spinani okruhu pomoci PWM vystupů na FGRGBWM-441

Upozornění: Toto řešení není oficiálně podporováno podle specifikace výrobce. Jeho použití je na vlastní nebezpečí.

Pokud potřebujete nízkonapáťový digitální výstup k Fibaru, je možné využít FGRGBWM-441. Pro odfiltrování PWM signálu je možné využít kondenzátor s příslušnými parametry, nicméně postupným vybíjením kondenzátoru bude způsobovat zpoždění rozepnutí výstupu.

Jako alternativu je možné za výstupem RGBW modulu použít relé, například AWZ510.

---

ID článku: 209

Naposledy upraveny: 23 Jun, 2015

Revision: 1

Fibaro / Z-Wave -> Tipy -> Spinani okruhu pomoci PWM vystupů na FGRGBWM-441

<http://old-kb.yatun.cz/entry/209/>